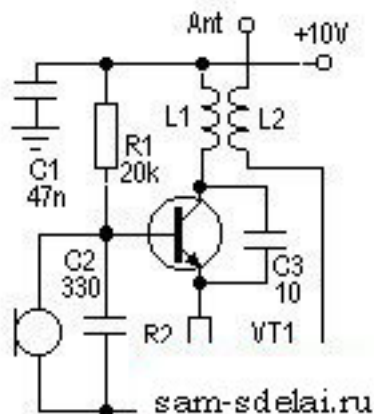




L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.

Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В.

Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо. Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготавливаемые разными фирмами отличаются сопротивлением (1.1 кОм примерно).

Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потребляемый ток составит около 7 мА , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".

Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было

порядка 1.1-1.2В. Завсегда и игровых онлайн-площадок отмечают, что многие интернет-казино стабильно соблюдают все правила и действующие тенденции сферы азарта. Лучшее тому подтверждение, клуб Вулкан Делюкс vuldeluxe.com на деньги, где всегда царит увлекательная атмосфера куража и пьянящий вкус победы. Каждый достигший совершеннолетия может испытать здесь свою Удачу.