



sam-sdelai.ru

В тех случаях, когда вы хотите защититься от несанкционированного доступа к телефонной линии более простым способом, можно воспользоваться схемой, представленной на рис. 1.

Это устройство блокирует как набор номера, так и вызывной сигнал.

Его удобно выполнить в виде отдельной вилки, подключаемой вместо телефонного аппарата (например, при длительном вашем отсутствии).

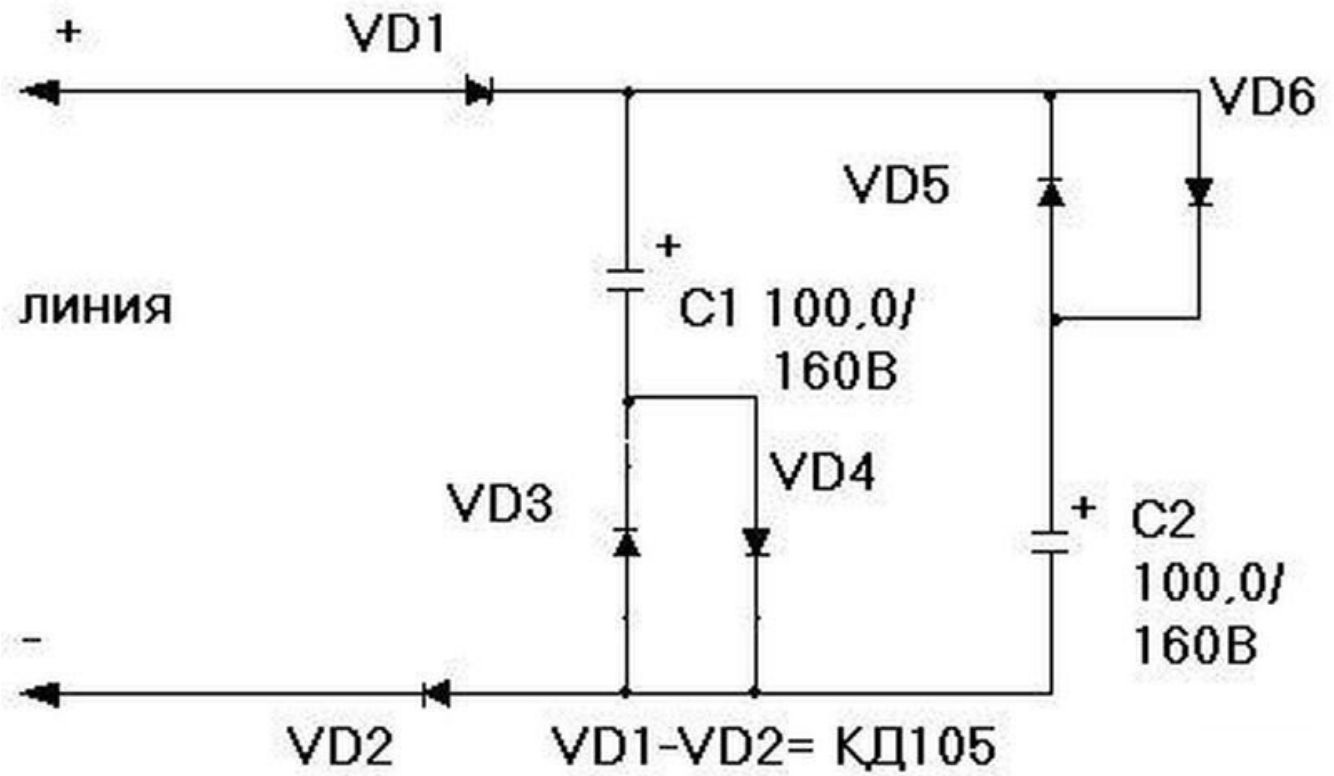


Рис. 1. Схема устройства для защиты телефонной линии от несанкционированного подключения. sam-sdelai.ru