



Почти для любого вида электро- и **радиоаппаратуры** годится простой "прозвонщик", схема которого приведена на рисунке. Если проверяемая схема проводит ток, загорается светодиод.

